

奋斗的小孩之 altera 系列

第十九篇 序列检测机

对于每一个的小实验，我们都可以把它看作是一个小项目，逐步的去分析，设计，调试，最后完成功能。下面我们就开始我们的“小项目”。


项目名称：序列检测机。

具体要求：

1. 检测序列为：1101。
2. 检测出序列后发出同步高脉冲。
3. 若输入序列中出现 1101101 则输出两个同步高脉冲。

同步高脉冲：一个时钟周期的高电平。

通过分析上述的“项目名称”和“具体要求”，我们可以设计出如下的架构：

 

flow: 序列输入


flag: 同步高脉冲信号

要求 flow 输入的频率必须和驱动的频率相同。假设序列一秒钟输入一次，而系统一秒中检测 5 次，每一个值都会被检测 5 次。那么什么时候也不会出现 1101 了。

系统设计：

1. 工程的名称：flow_check。

2. 状态转移图如下：

 

设计代码如下：

/*

模块名称：flow_check

模块功能：检测出序列“1101”，发出同步高脉冲。

编写时间：2016-08-13

作者：至芯科技----奋斗的小孩

邮箱：zxopenhx@126.com

*/

```
module flow_check (clk, rst_n, flow, flag);
```

```
    input clk;
```

```
    input rst_n;
```

```
    input flow;//输入序列
```

```
    output reg flag;
```

```
    reg [2:0] state;
```

```
    localparam s0 = 3'b000;
```

```
    localparam s1 = 3'b001;
```

```
    localparam s2 = 3'b010;
```

```
    localparam s3 = 3'b011;
```

```
    localparam s4 = 3'b100;
```

```
    always @ (posedge clk or negedge rst_n)
```

```
    begin
```

```
if (!rst_n)
begin
    flag <= 1'b0;
    state <= s0;
end
else
begin
    case (state)
        s0 : begin//第一个 '1'
            if (flow == 1'b0)
                state <= s0;
            else
                state <= s1;
        end
        s1 : begin//第二个 '1'
            if (flow == 1'b0)
                state <= s0;
            else
                state <= s2;
        end
    endcase
end
```

```
s2 : begin//’ 0 ‘  
    if (flow == 1’b0)  
        state <= s3;  
    else  
        state <= s2;  
end  
  
s3 : begin//’ 1 ‘  
    if (flow == 1’b0)  
        begin  
            state <= s0;  
        end  
    else  
        begin  
            state <= s4;  
            flag <= 1’b1;  
        end  
end
```

s4 : begin//检测出序列“1101”后的第一个输入

```
if (flow == 1'b0)
begin
    state <= s0;
    flag <= 1'b0;
end
else
begin
    flag <= 1'b0;
    state <= s2;
end
default : state <= s0;
endcase
end
endmodule
```

解析：

s2 状态：如果可以进入 s2 状态，证明序列中已经有了连续的两

个‘1’。若下一个输入为‘0’，应该进入下一个状态。若下一个输入为‘1’，那么序列中出现了三个连续的‘1’，我们可以认为后面的两个‘1’是我们所要检测序列“1101”中前面两个‘1’。

s4 状态：如果可以进入 s4 状态，证明序列中已经有了“1101”。若下一个输入为‘0’，应该回到‘s0’状态。若下一个输入为‘1’，那么正好可以和检测出的“1101”中最后一个‘1’一起被看作我们所要检测“1101”的前两个‘1’（项目要求：输入序列中出现……1101101……则输出两个同步高脉冲。）。

激励代码如下：

/*

模块名称：flow_check_tb

模块功能：为 flow_check 模块提供激励信号

编写时间：2016-08-12

作者：至芯科技——奋斗的小孩

邮箱：zxopenhx@126.com

*/

`timescale 1ns/1ps

```
module flow_check_tb;
```

```
    reg clk;
```

```
reg rst_n;  
  
reg flow;  
  
wire flag;  
  
initial begin  
  
    clk = 1' b1;  
  
    rst_n = 1' b0;  
  
    flow = 1' b0;  
  
    # 200. 1  
  
    rst_n = 1' b1;  
  
    # 10 //使时钟上升沿和输入序列的中间在同一时刻  
  
    flow = {$random} %2;  
  
    forever begin//一直执行  
  
        # 20 //输入序列的频率和驱动时钟一致  
  
        flow = {$random} %2;  
  
    end  
  
end  
  
  
initial begin//上电之后 2000ns 停止仿真  
  
# 2000
```

```
$stop;  
end  
  
always # 10 clk = ~clk;  
  
flow_check flow_check_dut(  
    .clk(clk),  
    .rst_n(rst_n),  
    .flow(flow),  
    .flag(flag)  
);  
  
endmodule
```


解析：

`$random` 函数调用时返回一个 32 位的随机数，它是一个带符号的整形数。

`rand=$random % 60;` //产生一个在 -59—59 范围的随机数。

`rand={$random} % 60;` //通过 {} 产生 0—59 范围的随机数。

仿真波形如下：

 

从仿真出来的波形来看，当出现“1101”时，flag 拉高了一个时钟周期。当出现“1101101”时，flag 拉高了两次。

设计正确。如果小伙伴的电路原理和笔者的不一样，请自行更改设计。如果还是有不明白的小伙伴可以发邮件到我邮箱或者加群询问。

制作人:奋斗的小孩

fpga 交流群:282124839